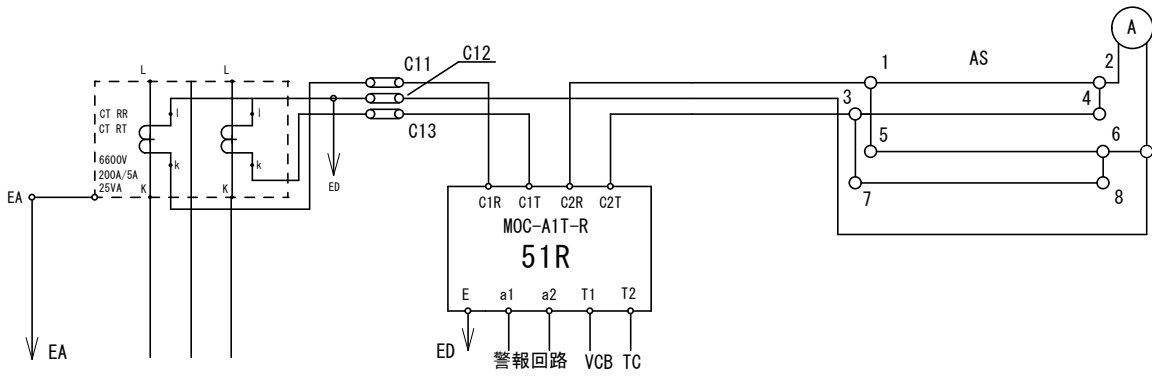


AS（電流計スイッチ）については、スイッチがどの位置にあってもCT回路が解放されないように工夫されている。




ASの回路について

切るの位置では5-6, 7-8が導通


Rの位置では1-2, 7-8が導通

Sの位置では1-2, 3-4が導通


Tの位置では3-4, 5-6が導通

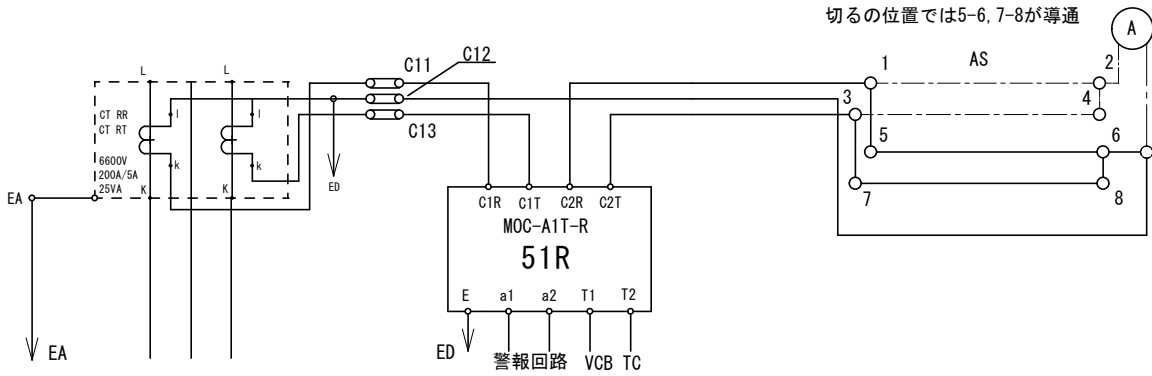


切るの位置では5-6, 7-8が導通

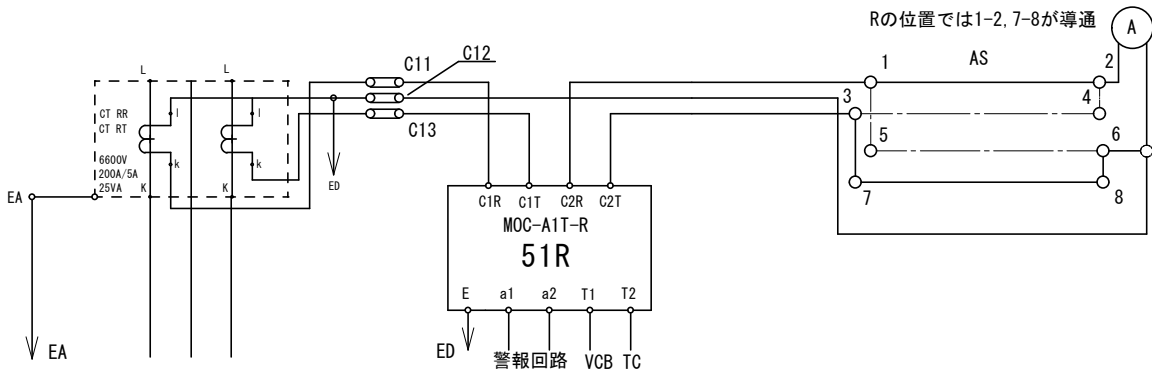

Rの位置では1-2, 7-8が導通

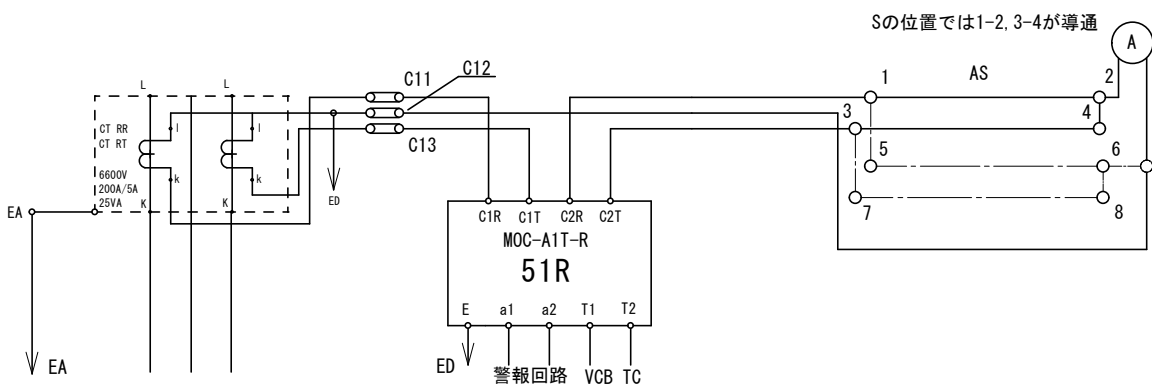

Sの位置では1-2, 3-4が導通

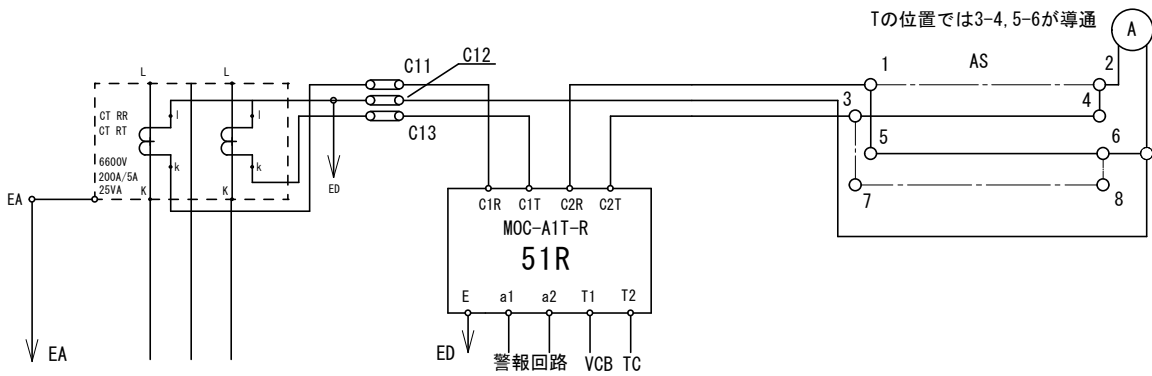

Tの位置では3-4, 5-6が導通